

Verilog HDL语言

Verilo简单数字电路设计

主讲：卢 萍

华中科技大学计算机科学与技术学院

主要内容

- ❑ 组合电路设计
- ❑ 时序电路设计
- ❑ 数据通路
- ❑ 有限状态机

Verilog组合电路设计

- ❑ 全加器
- ❑ 比较器
- ❑ 译码器
- ❑ 选择器

❑ 全加器

```
module full_adder(a, b, c_in, sum, c_out);  
    parameter WIDTH = 8; //本module内有效，可用于参数传递  
    input [WIDTH-1:0] a, b;  
    input c_in;  
    output [WIDTH-1:0] s;  
    output c_out;  
  
    assign { c_out, sum } = a + b + c_in;  
endmodule
```

// 调用语法

```
full_adder #(4) add(x,y, ci, s,co); //调用时可以像  
//端口信号传递一样进行参数传递  
full_adder #(.WIDTH(32)) add( x,y, ci, s,co); //名称关联
```

❑ 比较器

```
module comparator(A, B, is_equal, is_great, is_less);  
    parameter WIDTH = 8;  
    input [WIDTH-1:0] A, B;  
    output is_equal, is_great, is_less;  
  
    assign is_equal = (A==B)? 1'b1 : 1'b0;  
    assign is_great = (A>B)? 1'b1 : 1'b0;  
    assign is_less  = (A<B)? 1'b1 : 1'b0;  
endmodule
```

❑ 译码器：是一种具有“翻译”功能的逻辑电路，能将输入二进制代码的各种状态，按照其原意翻译成对应的输出信号。译码器在数字系统中有广泛的用途，如，终端的数字显示，存储器寻址等。


➤ n --- 2^n 线译码器、显示译码器（二进制数 \rightarrow 七段码）

❑ 3-8 译码器

```
module decoder_38(out,in);  
    output reg [7:0] out;  
    input      [2:0] in;  
    always @(in) begin  
        case(in)  
            3'd0: out=8'b11111110;  
            3'd1: out=8'b11111101;  
            3'd2: out=8'b11111011;  
            3'd3: out=8'b11110111;  
            3'd4: out=8'b11101111;  
            3'd5: out=8'b11011111;  
            3'd6: out=8'b10111111;  
            3'd7: out=8'b01111111;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

❑ 2选1 选择器
 
```
module mux2_1(out1, a, b, sel) ;  
    parameter WIDTH = 8;  
  
    output    [WIDTH-1:0] out1;  
    input     [WIDTH-1:0] a, b;  
    input     sel;  
  
    assign    out1 = sel == 0: a? b ;  
  
endmodule
```



□ 4选1 选择器（用if-else 语句描述）

```
module MUX4_1(out, in0, in1, in2, in3, sel);  
    output out;  
    input in0, in1, in2, in3;  
    input[1:0] sel;  
    reg out;  
  
    always @ (in0 or in1 or in2 or in3 or sel)  
    begin  
        if (sel==2'b00)      out=in0;  
        else if (sel==2'b01) out=in1;  
        else if (sel==2'b10) out=in2;  
        else                  out=in3;  
    end  
endmodule
```

❑ 4选1 选择器（用case 语句描述）

```
module MUX4_1(out, in0, in1, in2, in3, sel);  
    output out;  
    input in0,in1,in2,in3;  
    input[1:0] sel;  
    reg out;  
  
    always @(in0 or in1 or in2 or in3 or sel)  
    begin  
        case(sel)  
            2'b00: out=in0;  
            2'b01: out=in1;  
            2'b10: out=in2;  
            default: out=in3;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

if-else和case的区别


- **case**语句各个分支之间是平行的，优先级相同；**if**语句则具有优先级。
- 每个**else if** 都可以判断不同的条件，比较灵活；**case**语句比较的是一个公共的控制表达式。
- **if-else**结构速度较慢；**case**结构速度较快。

Verilog时序电路设计


- ❑ 触发器
- ❑ 锁存器
- ❑ 计数器
- ❑ 寄存器
- ❑ 存储器

❑ 基本D触发器

 - 触发器（Flip-flop）是具有记忆功能的二进制存储器
- 由时钟信号的跳边沿触发“存储”



边沿触发型 D 触发器

 


D 触发器时序波形

```
module DFF1(CLK,D,Q);  
    output Q;  
    input CLK, D;  
    reg Q;  
    always @(posedge CLK)  
        Q <= D;  
Endmodule
```


- ◆ **<=** :非阻塞赋值, 使用在时序逻辑电路中
- ◆ **=** : 阻塞赋值, 用于组合逻辑电路

□ 含异步复位和时钟使能的D触发器

 - 异步复位：复位信号不受时钟控制，通常“低电平”有效
- 使能信号：“启用”信号，它有效时（高电平），触发器才工作
- 复位的优先级是最高的



含使能和复位控制的D触发器

 


D触发器的时序图


```
module DFF2 (CLK, D, Q, RST, EN);  
    output Q;  
    input CLK, D, RST, EN;  
    reg Q;  
    always @(posedge CLK or negedge RST)  
    begin  
        if (!RST) Q <= 0;  
        else if (EN) Q <= D;  
    end  
endmodule
```

□ 含同步复位的D触发器

- 同步复位：复位受时钟控制，在时钟信号跳边沿检测复位信号

 

含同步清 0 控制的 D 触发器

 


含同步清 0 控制 D 触发器的时序图


```
module DFF3 (CLK, D, Q, RST);  
    output Q ;  
    input CLK, D, RST ;  
    reg Q;  
    always @(posedge CLK )  
        if (RST==1) Q = 0;  
        else if (RST==0) Q = D;  
endmodule
```

□ 基本锁存器

 - 锁存器（Latch）也是具有记忆功能的二进制存储器
- 由电平信号触发“存储”



锁存器模块

 


锁存器的时序波形


```
module LATCH1 (CLK, D, Q);  
    output Q ; input CLK, D;  
    reg Q;  
    always @(D or CLK)  
        if (CLK) Q <= D;  
endmodule
```

- ◆ CLK 为高时，数据可以通过，输出端随输入而变，即存入新的数据
- ◆ CLK 为低时，输出端被锁定，即记忆刚才存入的数据
- ◆ CLK 被称为 LE (latch enable)

□ 含异步复位的锁存器

 



含异步清 0 的锁存器

 

含异步清 0 的锁存器的仿真波形

```
module LATCH3 (CLK,D,Q,RST);  
    output Q ;  
    input CLK,D,RST;  
    reg Q;  
    always @(D or CLK or RST)  
        if (!RST) Q<=0;  
        else if (CLK) Q<=D;  
endmodule
```


□ 简单加法计数器

 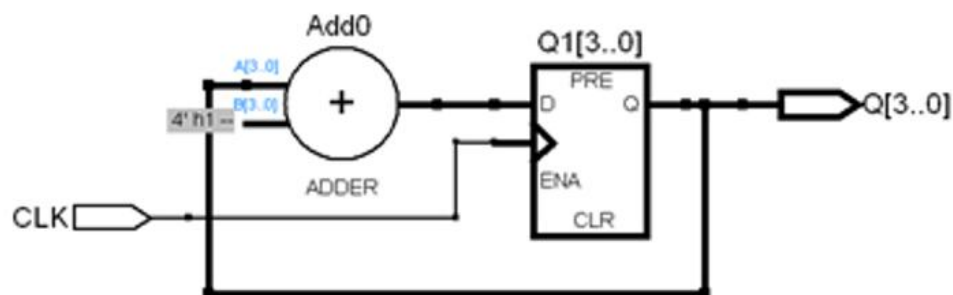

```
module CNT4 (CLK, Q);  
    output [3:0] Q;  
    input CLK;  
    reg [3:0] Q;  
    always @(posedge CLK)  
        Q <= Q+1;  
endmodule
```

□ 实用加法计数器

 - 异步复位 **RST**, “低电平”有效 (**RST_n**)
- 使能 **EN**
- 数据加载 **LOAD**: 预置一个计数初值 **data**, “低电平”有效
- 计数初值 **data**:
- 计数溢出 **cout**: 计数满时的输出信号



□ 实用加法计数器

```
module CNT10 (CLK,RST,EN,LOAD,COUT,DOUT,DATA);
    input CLK,EN,RST,LOAD ;           // 时钟, 时钟使能, 复位, 数据加载控制信号;
    input [3:0] DATA ;               // 4 位并行加载数据
    output [3:0] DOUT ;               // 4 位计数输出
    output COUT ;                     // 计数进位输出
    reg [3:0] Q1 ;      reg COUT ;
    assign DOUT = Q1;                 // 将内部寄存器的计数结果输出至 DOUT
    always @(posedge CLK or negedge RST) //时序过程
        begin
            if (!RST)  Q1 <= 0;      //RST=0 时, 对内部寄存器单元异步清 0
            else if (EN) begin        //同步使能 EN=1, 则允许加载或计数
                if (!LOAD)  Q1<=DATA; //当 LOAD=0, 向内部寄存器加载数据
                else if (Q1<9) Q1 <= Q1+1; //当 Q1 小于 9 时, 允许累加
                else  Q1 <= 4'b0000; end //否则一个时钟后清 0 返回初值
            end
        end
    always @(Q1)                      //组合过程
        if (Q1==4'h9) COUT = 1'b1; else COUT = 1'b0;
endmodule
```

□ 寄存器

- 用来暂存数据的存储单元。
- 用触发器来实现

```
module register(clk, rst_n, en, d, q);  
    parameter WIDTH = 8;  
    input clk, rst_n, en;  
    input [WIDTH-1:0] d;  
    output reg [WIDTH-1:0] q;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (!rst_n) q <= 0;  
        else if (en) q <= d;  
    end  
endmodule
```

□ 存储器

- 用来存放数据的若干存储单元
 - ✓ ROM
 - ✓ RAM
- 有地址信号 `addr`
- 声明 `reg` 型数组
 - ✓ 数组大小 `size` 取决于地址宽度 `addr_width`
 - ✓ `size = 2addr_width`
 - ✓ `reg [n-1:0] mem[2**m-1:0];` // `m`个`n`位的存储器
 `n` 为数据宽度, `m`为地址宽度

// 双端口存储器：同一个存储器具有两组相互独立的读写控制线路

```
module dual_port_ram( data, read_addr, write_addr, clk, we, q)
```

```
    parameter DATA_WIDTH=8;
```

```
    parameter ADDR_WIDTH=6;
```

```
    input [DATA_WIDTH-1:0]  data;
```

```
    input [ADDR_WIDTH-1:0] read_addr, write_addr;
```

```
    input we, clk;          // we--写使能，高有效
```

```
    output reg [DATA_WIDTH-1:0] q ;
```

```
    reg [DATA_WIDTH-1:0] ram[2**ADDR_WIDTH-1:0]; // 申明reg型数组
```

```
    initial
```

```
        $readmemh("ram_init.txt", ram); //从文件中读取数据到存储器ram
```

```
    always @(posedge clk) begin
```

```
        if (we)  ram[write_addr] <= data; // 将data写入存储器
```


```
        q <= ram[read_addr];             // 读数据由q输出
```

```
    end
```

```
endmodule
```

数据通路

□ 数据通路示例

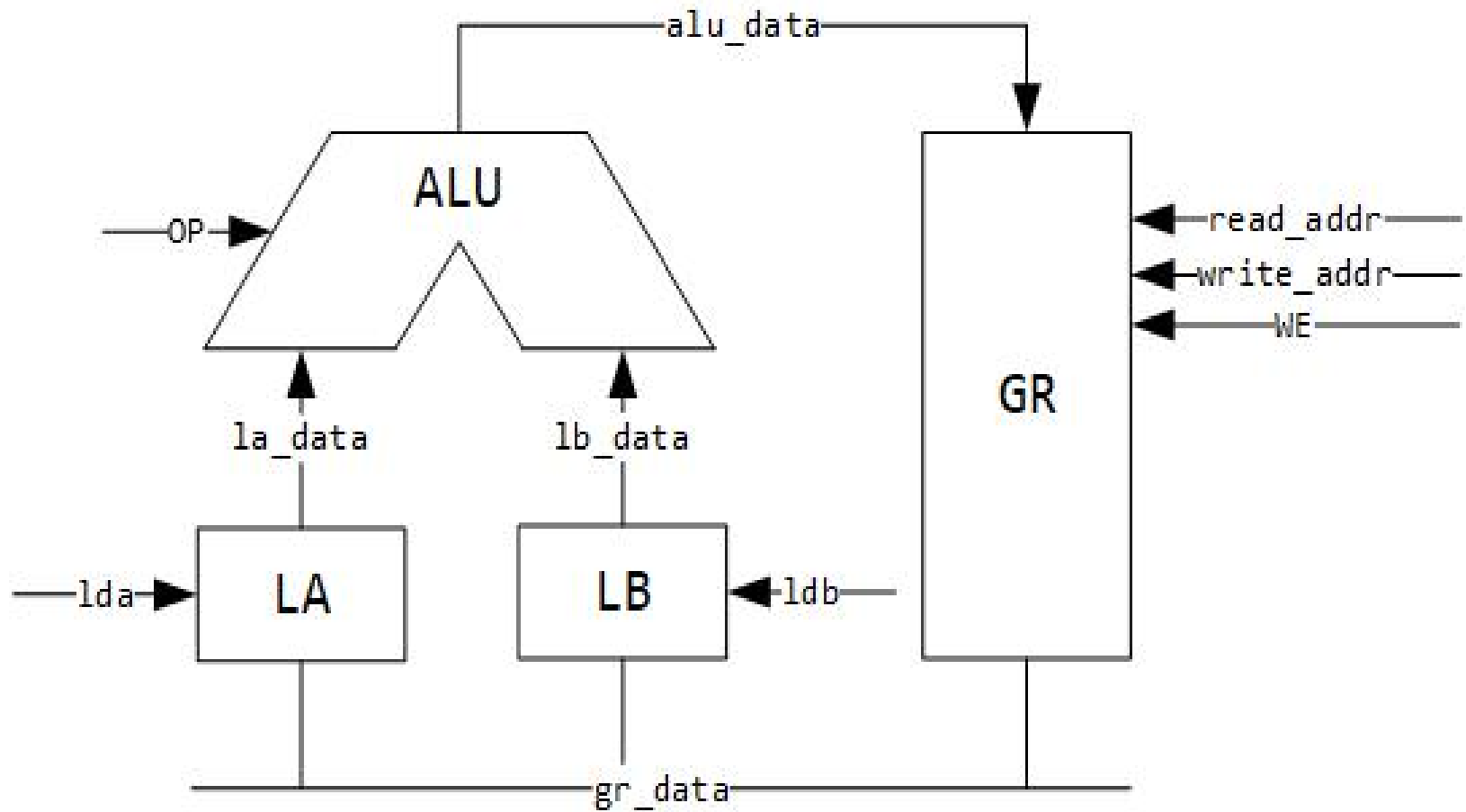


```

module alu_circuit(a, b, op, result);
    parameter WIDTH = 8;
    input [WIDTH-1:0] a, b;
    input [1:0] op;
    output reg [WIDTH-1:0] result;

    always @* begin
        case(op)
            2'b00: result = a + b;
            2'b01: result = a & b;
            2'b10: result = a ^ b;
            2'b11: result = a | b;
            default: result = 0;
        endcase
    end
endmodule

```

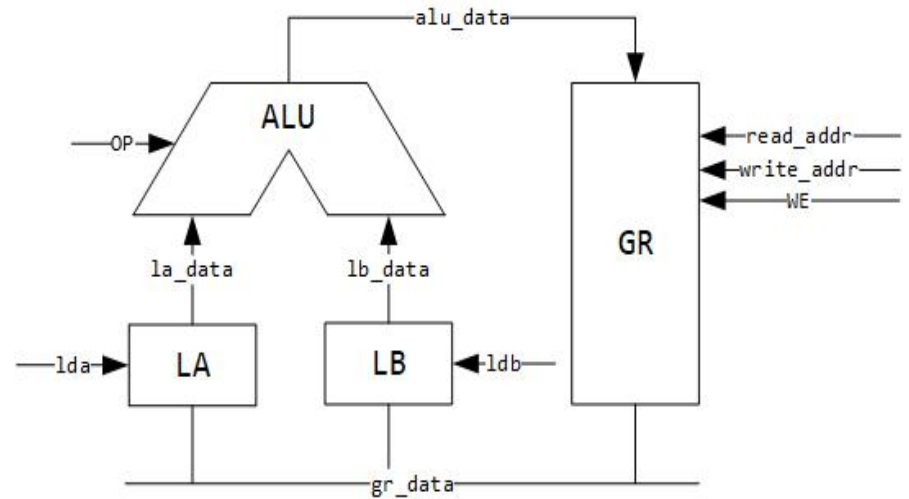

```

module datapath_top (clk, rst, lda, ldb, read_addr, write_addr, we, op)
    wire [31:0] la_data, lb_data, alu_data, gr_data
    wire lda, ldb, we;
    wire [4:0] read_addr, write_addr;
    wire [1:0] op;

    register    #(32) LA (clk, rst, lda, gr_data, la_data);
    register    #(32) LB (clk, rst, ldb, gr_data, lb_data);
    dual_port_ram #(32, 5) GR (alu_data, read_addr, write_addr, we, clk, gr_data);
    alu_circuit #(32) ALU (la_data, lb_data, op, alu_data);

endmodule



```

有限状态机

FSM: Finite State Machine


□ 例：激光计时器

 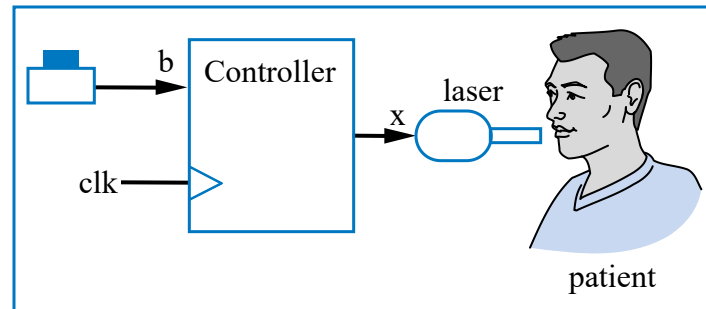- 要求：按1次按钮b， x输出3个周期宽的1
- 方案1：使用 3 个级联的 D 触发器和1个或门。
- 方案2：使用有限状态机
 - FSM是一种用来设计时序逻辑的通用模型





□ 基于FSM的激光计时器

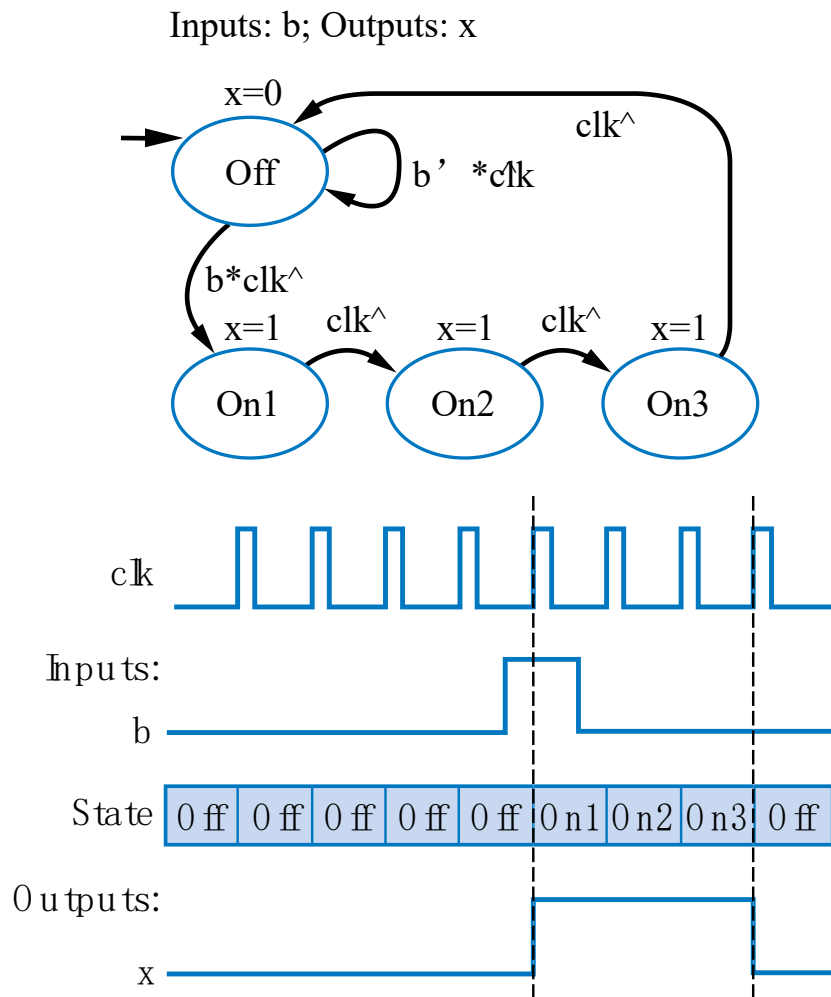- 有限状态机的要素：现态、条件(事件)、动作、次态，当事件发生后，根据当前状态，决定执行的动作，并设置下一个状态。
- 状态机解题的两个主要步骤
 - ✓ 确定系统总共有几个状态
 - ✓ 确定状态之间的迁移过程（状态迁移图）
- 激光计时器
 - ✓ 4个状态: {Off, On1, On2, On3}
 - ✓ b为0时 “Off” 态 （初始状态）
 - ✓ b为1时 (且时钟上升沿), 迁移到 “On1”态, x输出1
 - ✓ 接着的2个时钟沿, 分别迁移到 “On2”, “On3”, x均输出1
 - ✓ 按钮b按下后, x=1保持了3个时钟周期



❑ 基于FSM的激光计时器


- 对于同步时序电路， clk^\wedge 是必然迁移条件。

 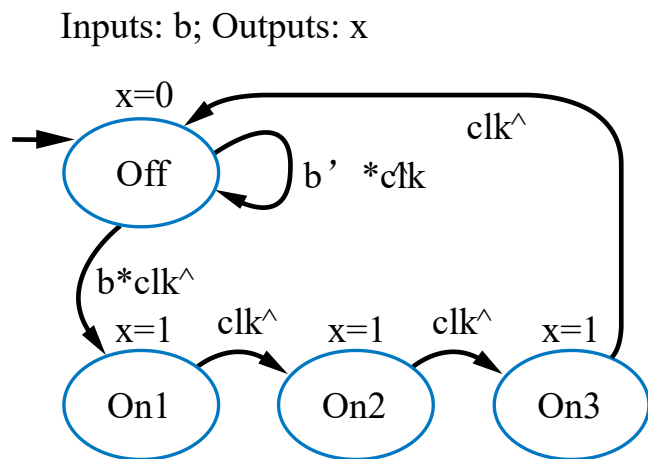

□ FSM的设计

涉及三方面内容：

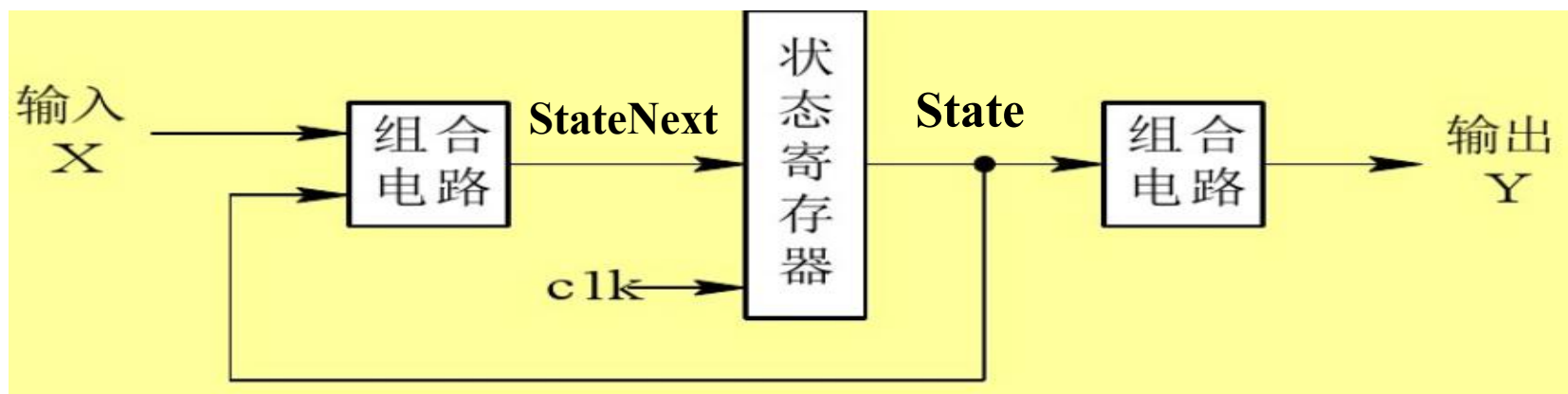- 实现状态迁移：在 clk 的上升沿将次态迁移到现态，是典型的“同步时序逻辑”。
- 确定下一个状态：与现态及输入条件有关，与 clk 无关，是“组合逻辑”。
- 确定输出：输出仅和现态有关（ Moore 型 FSM），输出和现态、输入有关（ Mealy 型），是“组合逻辑”。



Moore 型 FSM的典型结构

□ FSM的Verilog实现

□ 一段式

- 把 FSM 的 3 部分内容写到一个always块里;
- 缺点：结构不清晰，不容易调试，易出错。

□ 两段式

- 用两个always块，其中一个采用同步时序描述状态转移；另一个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律和输出。
- 优点：结构清晰，容易调试。

□ 三段式

- 用三个always块，一个采用同步时序描述状态转移，一个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律，另一个采用同步时序描述输出。
- 优点：相比两段式，输出毛刺少，更适用于全同步时序电路

□ 二段式FSM的模板

```
module LaserTimer(Clk, Rst, B, X);
```

```
    input Clk, Rst;
```

```
    input B;
```

```
    output reg X;
```

```
    localparam Off = 0, On1 = 1,  
               On2 = 2, On3 = 3;
```

```
    reg [1:0] State, StateNext;
```

```
    // 组合逻辑
```

```
    always @(State, B) begin
```

```
        case (State)
```

```
            Off: begin
```

```
                X = 0;    // 输出
```

```
                if (B == 0) //状态转移条件
```

```
                    StateNext = Off;
```

```
                else
```

```
                    StateNext = On1;
```

```
            end
```

```
            On1: begin
```

```
                X = 1;
```

```
                StateNext = On2;
```

```
            end
```

```
            On2: begin
```

```
                X = 1;
```

```
                StateNext = On3;
```

```
            end
```

```
            On3: begin
```

```
                X = 1;
```

```
                StateNext = Off;
```

```
            end
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
    // 状态寄存器
```

```
    always @(posedge Clk) begin
```

```
        if (Rst == 1) //同步复位使状态初始化
```

```
            State <= Off; //FSM的初始态
```


```
        else
```

```
            State <= StateNext; //状态转移
```


```
        end
```

```
endmodule
```

Inputs: B; Outputs: X

 

□ LaserTimer_tb

 

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module laser_timer_tb( );
```

```
    reg clk, rst, b;  
    wire x;
```

```
    LaserTimer dut(clk, rst, b, x);
```

```
    // 产生时钟信号
```

```
    always begin
```

```
        clk = 0;
```

```
        #10;
```

```
        clk = 1;
```

```
        #10;
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        rst = 1;        // 复位信号
```

```
        b = 0;          // 未按键
```

```
        @(posedge clk);
```

```
        #5 rst = 0;
```

```
        @(posedge clk);
```

```
        #5 b = 1;        // 按下按键
```

```
        @(posedge clk);
```

```
        #5 b = 0;        // 松开按键
```

```
        @(posedge clk);
```

```
        @(posedge clk);
```

```
        @(posedge clk);
```

```
    end
```

```
endmodule
```

□ TestBench的自检

- 读波形容易出错
- 带有自检的测试文件: *自动将真实的结果和预期的结果进行比对。*

```
`timescale 1ns / 1ps

module laser_timer_tb( );

    reg clk, rst, b;
    wire x;

    LaserTimer dut(clk, rst, b, x);

    always begin // 产生时钟信号
        clk = 0;
        #10;
        clk = 1;
        #10;
    end

    initial begin
        rst = 1;          // 复位信号
        b = 0;            // 未按键
        @(posedge clk);
        #5 if (x != 0)
            $display("%t: Reset failed", $time);


        rst = 0;
        @(posedge clk);
        #5 b = 1;          // 按下按键
        @(posedge clk);
        #5 b = 0;          // 松开按键
        if (x != 1)
            $display("%t: First x=1 failed", $time);
        @(posedge clk);
        #5 if (x != 1)
            $display("%t: Second x=1 failed", $time);
        @(posedge clk);
        #5 if (x != 1)
            $display("%t: Third x=1 failed", $time);
        @(posedge clk);
        #5 if (x != 0)
            $display("%t: Final x=0 failed", $time);

        end
    endmodule
```


□ 安全的 FSM

- 安全的 FSM：如果进入非法状态，可以自动转移到合法状态。
- 示例：右上图状态机只有三个状态
 - ✓ 2-bit 状态码，其中11是非法状态（不可达状态）
 - ✓ 正常情况下，状态机不会进入该状态
 - ✓ 但是，噪声等干扰会引起误码，0->1 或 1->0
- 安全设计：能够从错误中恢复，转移到合法状态

Inputs: B; Outputs: X

 

Inputs: B; Outputs: X

 

□ 描述安全的FSM

```
...  
    reg [1:0] State, StateNext;  
  
    always @(State, B) begin  
        case (State)  
            S_Off: begin  
                X = 0;  
                if (B == 0)  
                    StateNext = S_Off;  
                else  
                    StateNext = S_On1;  
            end  
            S_On1: begin  
                X = 1;  
                StateNext = S_On2;  
            end  
            S_On2: begin  
                X = 1;  
                StateNext = S_Off;  
            end  
            default: begin  
                X = 0;  
                StateNext = S_Off;  
            end  
        endcase  
    end  
end  
...
```